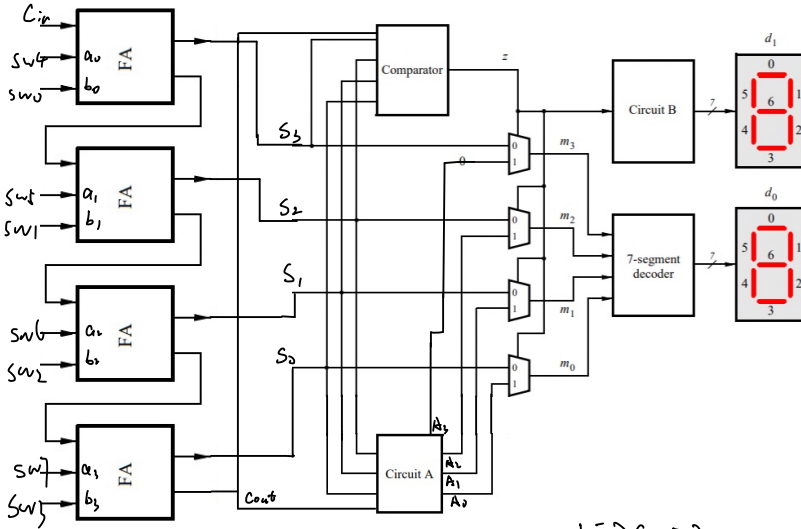


4)



	b ₃	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1

	M ₃	M ₂	M ₁	M ₀
10	0	0	0	0
11	0	0	0	1
12	0	0	1	0
13	0	0	1	1
14	0	1	0	0
15	0	1	0	1
16	0	1	1	0
17	0	1	1	1
18	1	0	0	0
19	1	0	0	1

LEDG(7)

> 9 → "10" "11" "12" "13" "14" "15"

a ₁ a ₀ /b ₁ b ₀	00	01	11	10
00				
01				
11	1		1	1
10			1	1

$$LEDG(7) = a_3(a_2 + a_1) + b_3(b_2 + b_1)$$

same as lab II

$$Z = V_2(V_1 + V_2)$$

but in lab IV need to add count

$$Z = V_3(V_1 + V_2) + Count$$

$$A_3 = S_0$$

$$A_1 = \bar{S}_1$$

$$A_2 = S_2S_1 + Count \bar{S}_1$$

$$A_3 = Count \cdot S_1$$