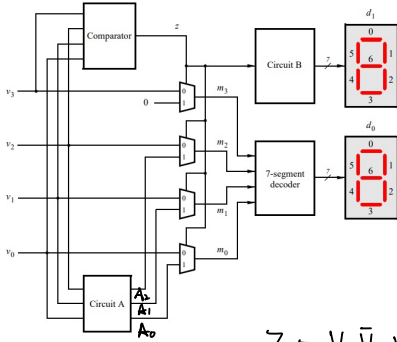


2)

# circuit A



	$V_3$	$V_2$	$V_1$	$V_0$
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 Z &= V_3 \bar{V}_2 V_1 \bar{V}_0 + V_3 \bar{V}_2 V_1 V_0 + V_3 V_2 \bar{V}_1 \bar{V}_0 + V_3 V_2 \bar{V}_1 V_0 + V_3 V_2 V_1 \bar{V}_0 \\
 &\quad + V_3 V_2 V_1 V_0 \\
 &= V_3 \bar{V}_2 V_1 + V_3 V_2 \bar{V}_1 + V_3 V_2 V_1 \\
 &= V_3 V_1 + V_3 V_2 = V_3 (V_1 + V_2)
 \end{aligned}$$

	$V_3$	$V_2$	$V_1$	$V_0$
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

$$A_0 = M_0 = V_0$$

$$A_1 = M_1 = \bar{V}_1$$

$$A_2 = M_2 = V_2 V_1 \bar{V}_0 + V_2 V_1 V_0 = V_2 \cdot V_1$$

